



موضوع: تمرین کامپیوتری دوم

نام درس: سیستم‌های دیجیتال ۲

نام استاد: دکتر صفری

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۰

نام و نام خانوادگی دانشجو: محمدیوسف دهقان شماره دانشجویی: ۸۱۰۱۰۰۲۶۵

نام و نام خانوادگی دانشجو: سوگل اصلان‌صفت شماره دانشجویی: ۸۱۰۱۹۸۵۷۳

Opcode:

Branch controller:

R-Type: 0110011
B-Type: 1100011
U-Type: 0110111
J-Type: 1101111
S-Type: 0100011
lw: 0000011
jalr: 1100111
addi: 0010011
xori: 0010011
ori: 0010011
slti: 0010011
sltiu: 0010011

Inst	func3	zero	sign	jal	jalr	PC Source
beq	000	1	x			1
bne	001	0	x			1
blt	100	0	1			1
bge	101	0	0			1
jal				1		1
jali					1	1
o.w.						0

Main controller:

Inst	RegWrite	ImmSrc	ALUSrc	MemWrite	ResultSrc	branch	ALU op	luiSel	jalrSel	selPC	Jal	Jalr
R-Type	1	xxx	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
lw	1	000	1	0	1	0	00	0	0	0	0	0
addi xori ori slti	1	000	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0
jalr	1	000	1	0	x	0	00	0	0	1	0	1
sw	0	001	1	1	x	0	00	x	0	0	0	0
jal	0	100	x	0	x	0	xx	x	1	0	1	0
B-Type	0	010	0	0	x	1	01	x	0	0	0	0
lui	1	011	x	0	x	0	xx	1	0	0	0	0


ALUOperation:

ALUOperation	Operation
000	$A + B$
001	$A - B$
010	$A \& B$
011	$A B$
100	slt
101	unsign slt
110	$A \wedge B$

ALU controller:

Inst	ALU op	func3	func7	signSel	ALUOperation
lw, sw	00	xxx	xxx xxxx	0	000
B-Type	01	xxx	xxx xxxx	0	001
add	10	000	000 0000	0	000
sub	10	000	010 0000	0	001
and	10	111	000 0000	0	000
or	10	110	000 0000	0	011
slt	10	010	000 0000	0	100
sltu	10	011	000 0000	1	101
addi	11	000	xxx xxxx	0	000
xori	11	100	xxx xxxx	0	110
ori	11	110	xxx xxxx	0	011
slti	11	010	xxx xxxx	0	100
sltiu	11	011	xxx xxxx	1	101

Datapath:

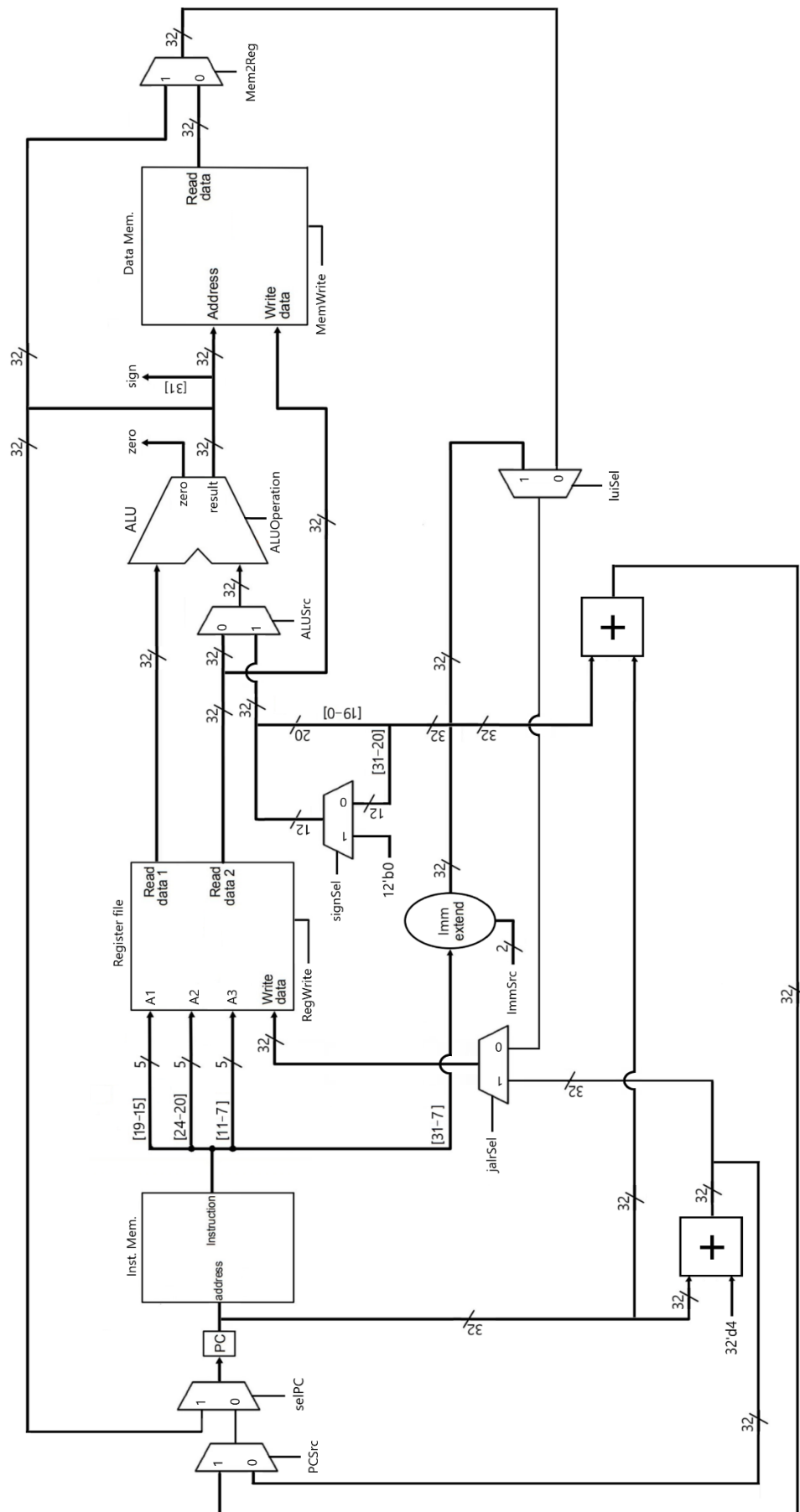

Imm Ext:

Imm Src	
I-Type: 000	$\{\{ \llcorner \{ \text{Inst}[31] \} \}, \text{Inst}[31:20]\}$
S-Type: 001	$\{\{ \llcorner \{ \text{Inst}[31] \} \}, \text{Inst}[31:25], \text{Inst}[11:7]\}$
B-Type: 010	$\{\{ \llcorner \{ \text{Inst}[31] \} \}, \text{Inst}[31], \text{Inst}[7], \text{Inst}[30:25], \text{Inst}[11:8], 1'60\}$
U-Type: 011	$\{\text{Inst}[31:12], 12'60\}$
J-Type: 100	$\{\{ 12 \{ \text{Inst}[31] \} \}, \text{Inst}[31], \text{Inst}[11:12], \text{Inst}[20], \text{Inst}[30:21]\}$

Assembly code:

```

addi x6,x0,0
lw x7,1000(x6)
addi x5,x0,36
addi x6,x6,4      #loop
bge x6,x5,20
lw x8,1000(x6)
blt x8,x7,8
addi x7,x8,0
jal x0,-20        #ENDIF
sw x8,2000(x0)     #ENDLOOP


```

ArrayData:


```
-34
0
37
46
98
2
131
-982
911
984
```

After run:

Mem data:

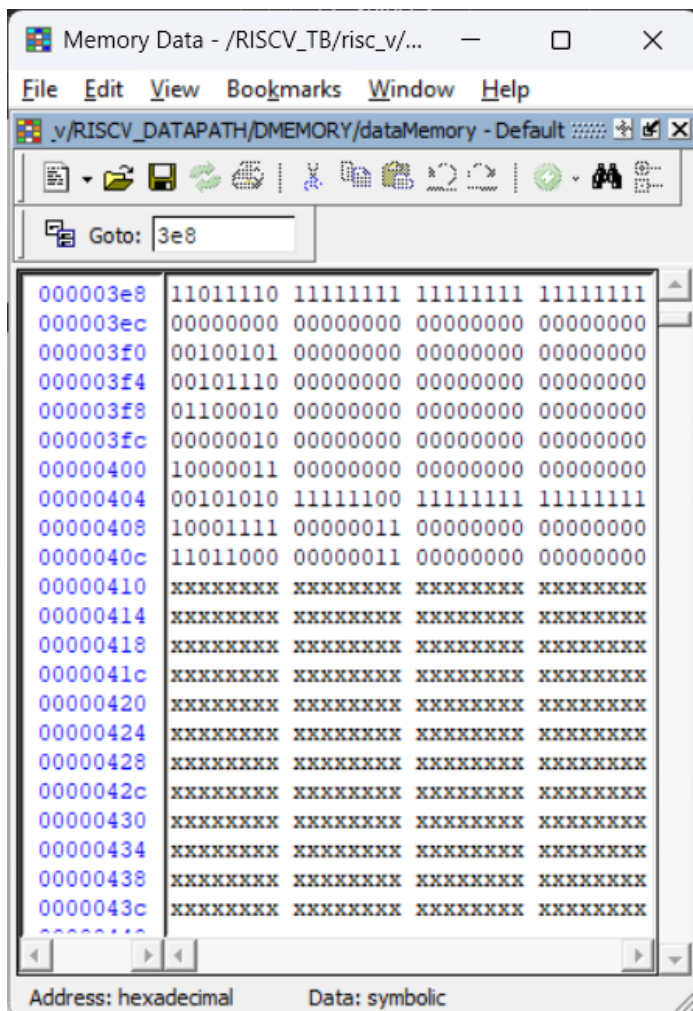

Register File:

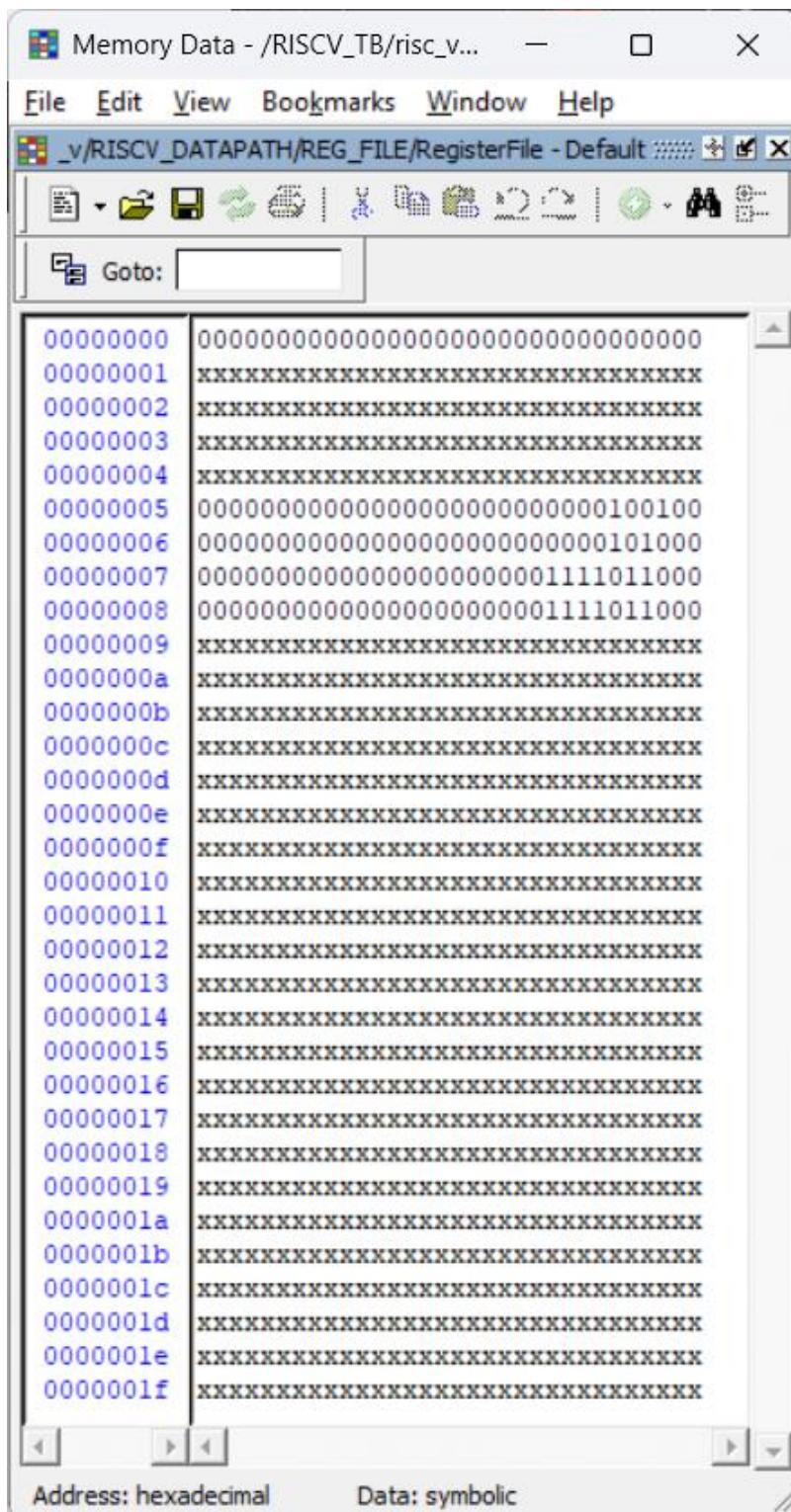

Instruction mem:

Address	Data
00000000	00000000 00000000 00000011 00010011
00000004	00111110 10000011 00100011 10000011
00000008	00000010 01000000 00000010 10010011
0000000c	00000000 01000011 00000011 00010011
00000010	00000000 01010011 01011010 01100011
00000014	00111110 10000011 00100100 00000011
00000018	00000000 01101000 01000100 01100011
0000001c	00000000 00000100 00000011 10010011
00000020	11111110 11011111 11110000 01101111
00000024	01111100 10000000 00101000 00100011
00000028	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
0000002c	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
00000030	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
00000034	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
00000038	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
0000003c	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
00000040	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
00000044	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
00000048	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
0000004c	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
00000050	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Address: hexadecimal Data: symbolic